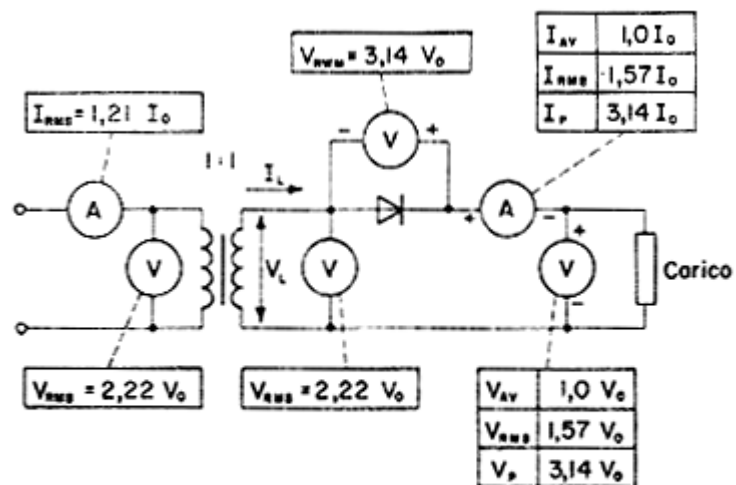





Raddrizzatore monofase a semionda su carico ohmico

Fripple = Frete

ripple = 121%

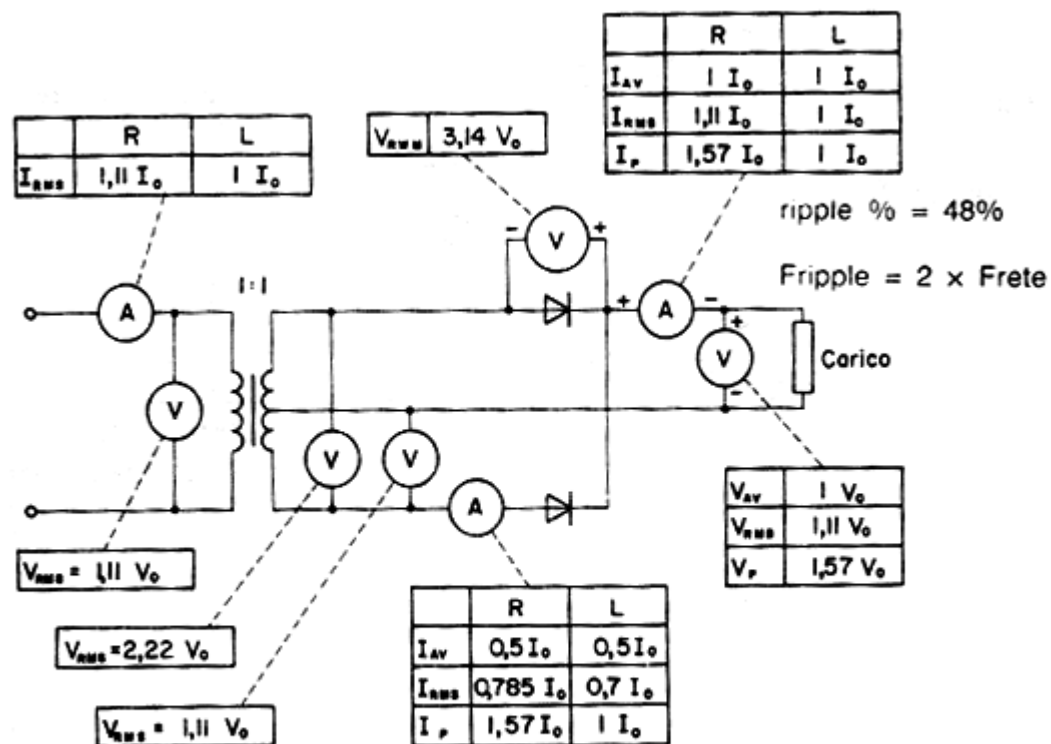
Gli schemi sono tratti dal "Manuale CREMONESE di Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica – Parte generale - Anno 1992



Raddrizzatore monofase ad onda intera su carico ohmico e su carico induttivo.


Raddrizzatore monofase a ponte su carico ohmico

Fripple = 2 x Frete
 ripple % = 48%.

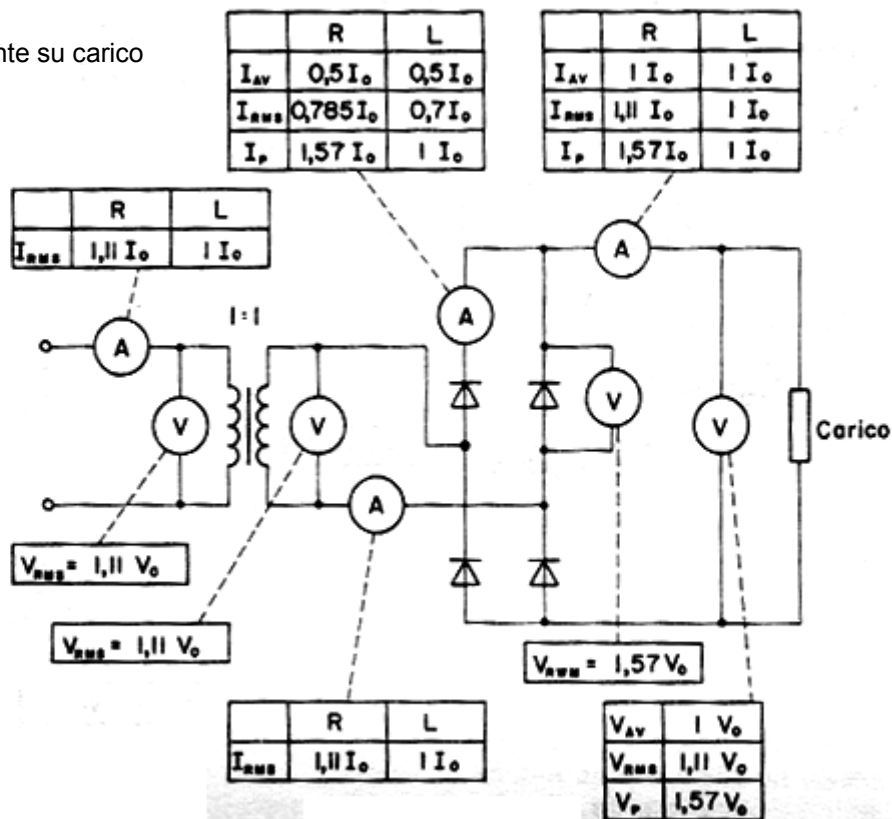


Gli schemi sono tratti dal "Manuale CREMONESE di Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica – Parte generale - Anno 1992

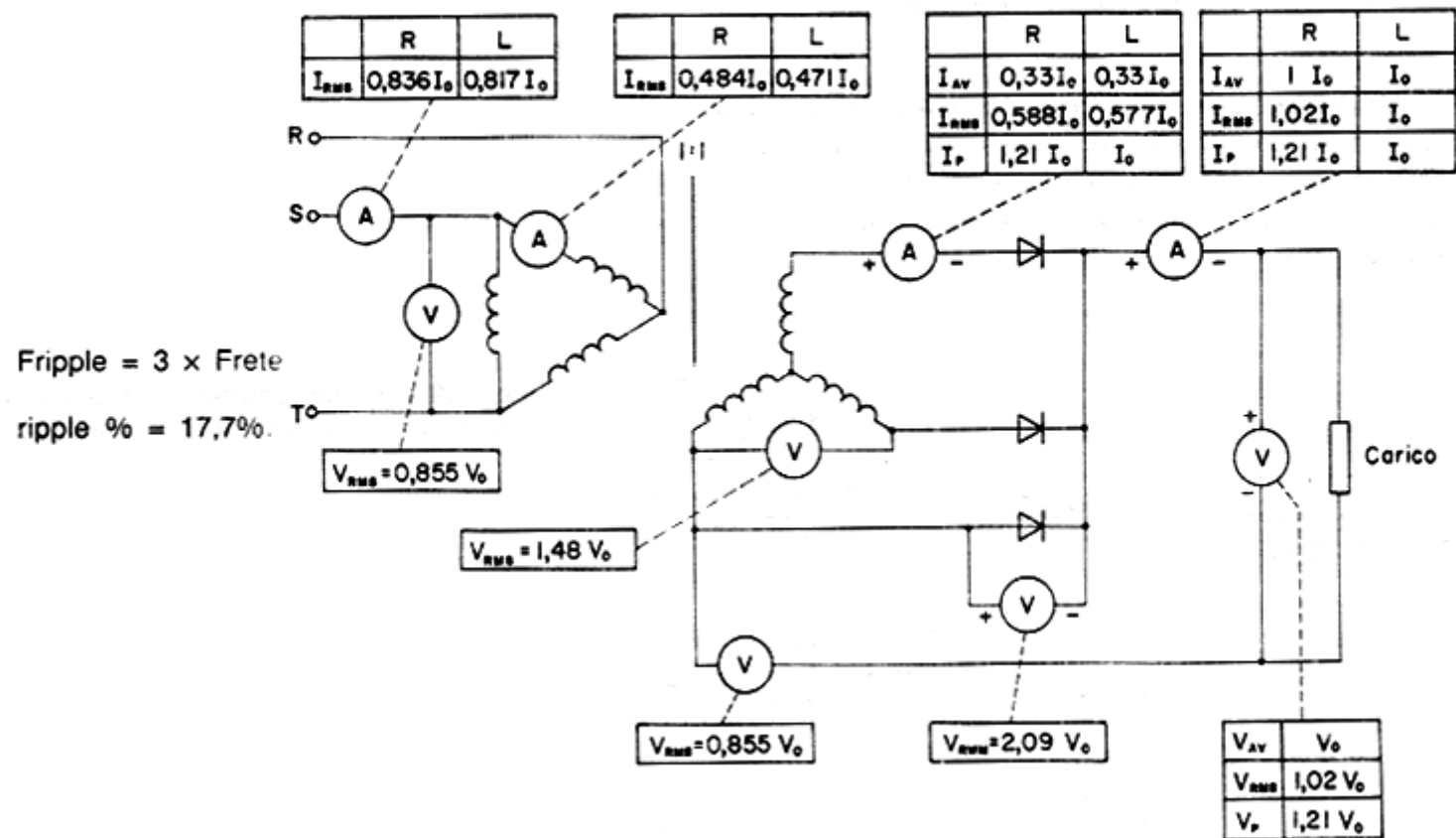Raddrizzatore trifase a semionda su carico ohmico e induttivo



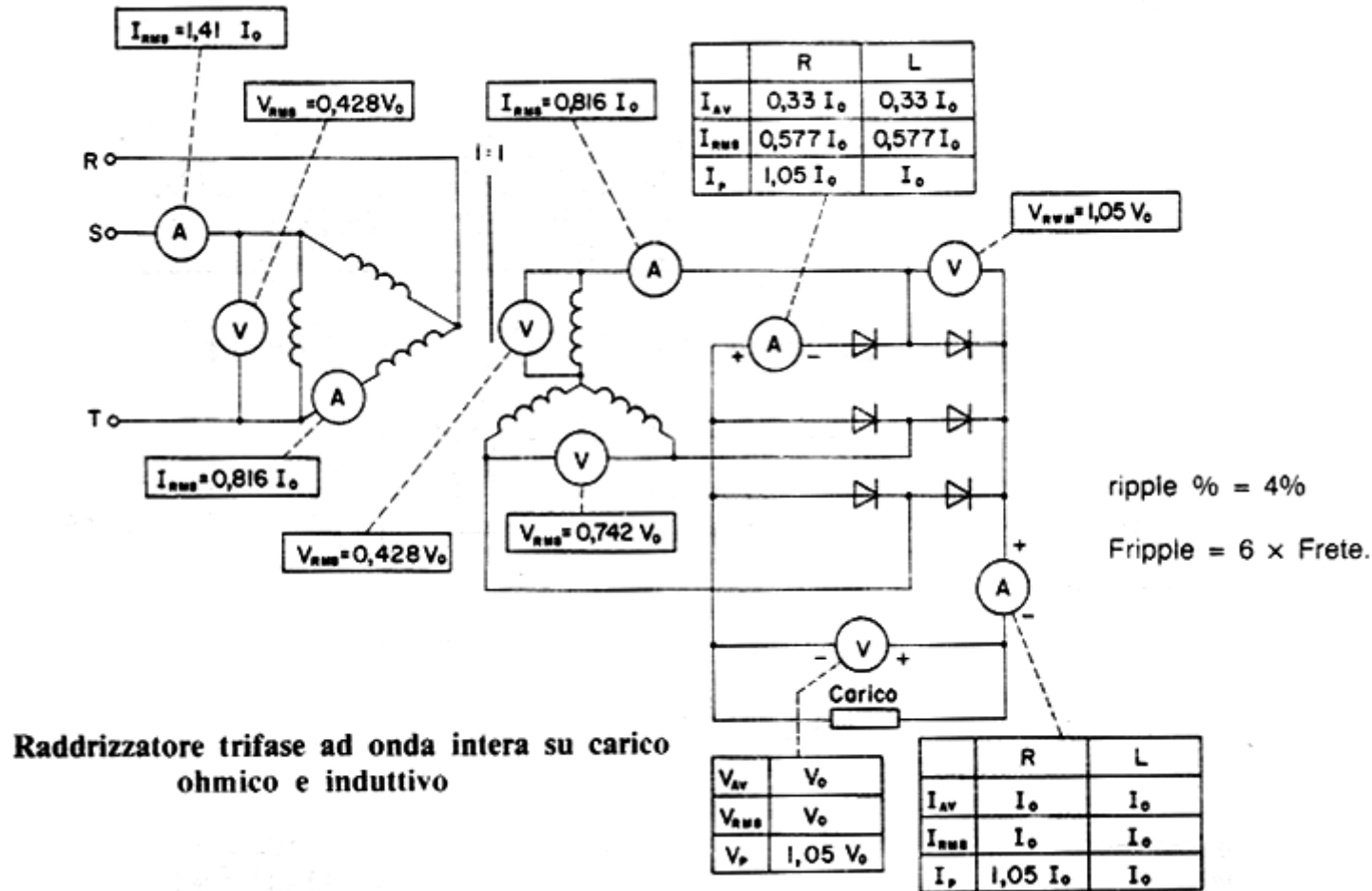
Gli schemi sono tratti dal "Manuale CREMONESE di Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica – Parte generale - Anno 1992



**Raddrizzatore esafase a semionda su carico
ohmico e induttivo**


ripple % = 4%

Fripple = 6 × Frete.

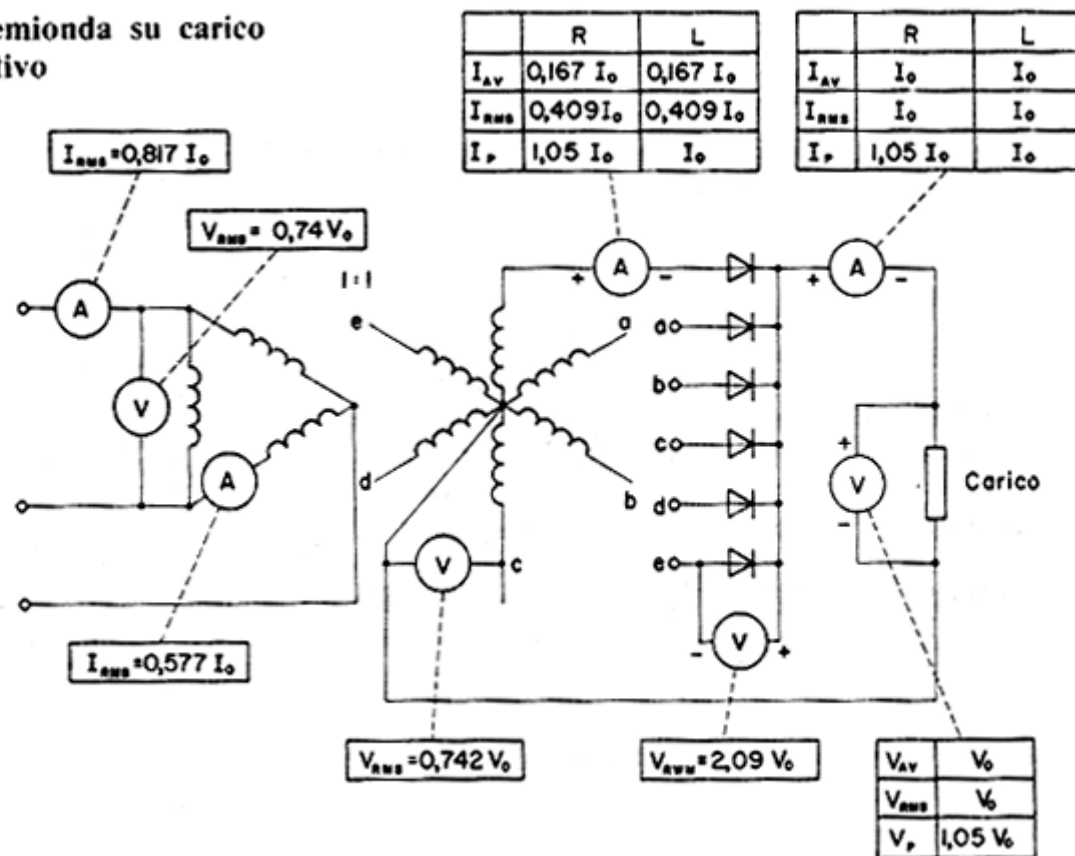

Gli schemi sono tratti dal "Manuale CREMONESE di Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica – Parte generale - Anno 1992

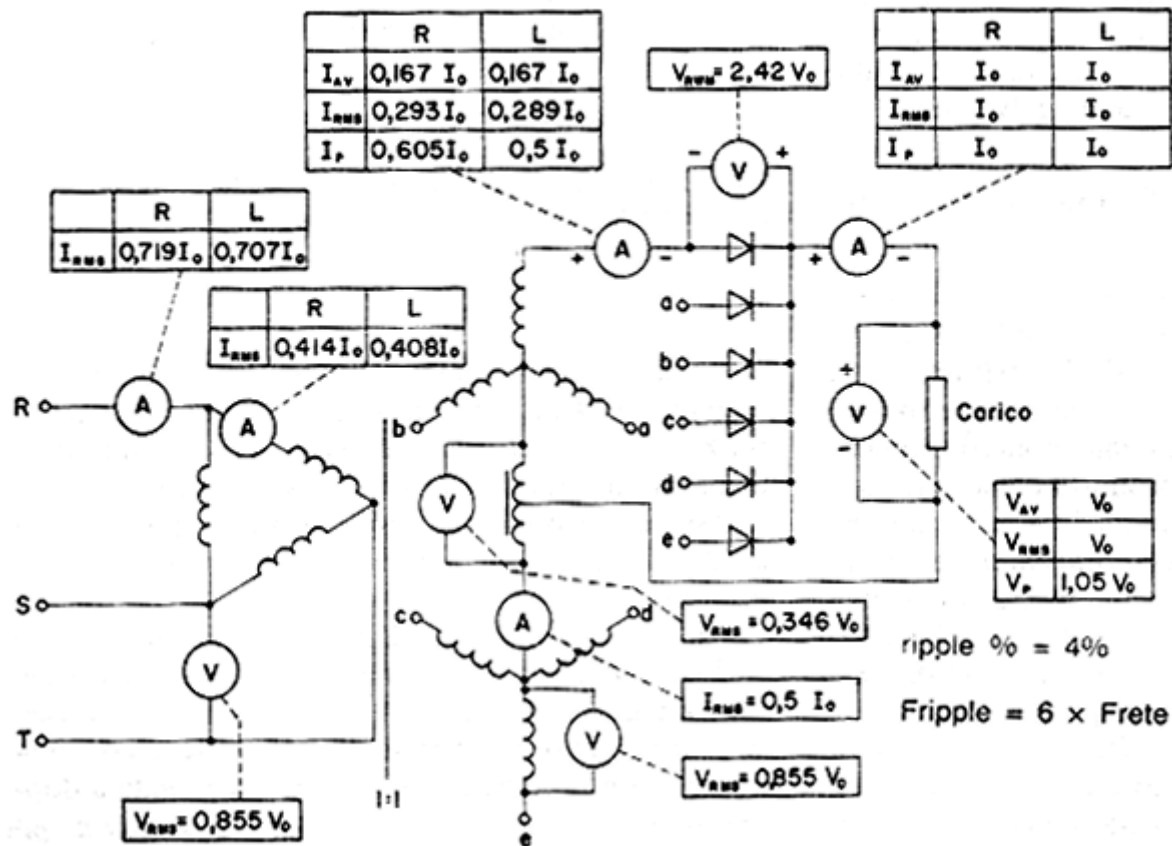Raddrizzatore trifase a doppia stella su carico ohmico e induttivo



Gli schemi sono tratti dal "Manuale CREMONESE di Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica – Parte generale - Anno 1992

Raddrizzatore trifase ad onda intera stella triangolo su carico ohmico e induttivo

ripple % = 1%.
Frippl = 12 x Frete

